

# EE5811 : FPGA Lab

## Assignment-01

Anuradha Uggi (EE21RESCH01008)

Download the codes from

<https://github.com/Anuradha-Uggi/FPGA-LAB-2022/blob/main/A1/A1.c>

### 1 PROBLEM STATEMENT

Reduce the following Boolean Expression to its simplest form using K-Map.

$$F(X, Y, Z, W) = \sum(0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15) \quad (1)$$

### 2 SOLUTION

From the K-Map shown in Figure 0 the above expression can be simplified as,

		RS			
		00	01	11	10
PQ	00	1	1	1	1
	01	0	1	1	1
	11	0	0	1	1
	10	0	0	0	1

Fig. 0: K-Map

$$F(P, Q, R, S) = \sum(0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15) \quad (2)$$

$$= \bar{P}\bar{Q} + R\bar{S} + \bar{P}S + QR \quad (3)$$